


5.1 Modelos de Máquinas de Estados

Uma máquina de estado é composta de três blocos funcionais:

Lógica do próximo estado: conjunto de portas lógicas (circuito combinacional) que geram, a partir das entradas e /ou estado corrente, os sinais de excitação necessários para mudar a máquina para o próximo estado;

Memória de estados: é um conjunto de n *flip-flops* que armazenam o estado corrente da máquina, um dos 2^n distintos estados que a máquina consegue armazenar.

 Lógica de Saídas: conjunto de portas lógicas (circuito combinacional) que determina a saída do circuito em função do estado corrente e , às vezes, também das entradas.



Há essencialmente dois modelos de máquinas de estados: modelo de Moore e modelo de Mealy.

Um circuito sequencial cujas saídas só dependam do estado corrente da máquina, isto é

$$Z(t) = G(q(t)),$$

é conhecido como **máquina de Moore**.


Capítulo 5

Análise e Síntese de Circuitos Sequenciais Síncronos


Neste capítulo apresentaremos uma forma de análise e de síntese de circuitos sequenciais (ou máquinas sequenciais, ou máquinas de estados finitos) síncronos.


Por **máquinas sequenciais síncronas** entendem-se as máquinas sequenciais onde os elementos de memória (*flip-flops* e *latches*), num número finito, são claramente identificáveis e utilizam um sinal de relógio comum, que sincroniza os eventos a que está sujeita a máquina.

 Exemplo 5.1 O seguinte circuito é assíncrono, porque o sinal de relógio dos *flip-flops* ligados em cascata não é o mesmo. Mas, precisamente, o sinal de entrada de um é o sinal de saída do anterior.




O circuito abaixo é, por sua vez, uma máquina síncrona, mesmo que as mudanças de estado ocorrem em diferentes bordas do sinal de relógio (*commut*) — no primeiro, na borda de descida e no segundo na borda de subida.

 

 

 Exemplo 5.2 O seguinte circuito é uma máquina de Moore




pois a saída $y = G(q_n)$ é uma função do estado corrente q_n .


Quando as saídas dependem também das entradas, ou seja,

$$Z(t) = G(q(t), \text{entradas}),$$

dizemos que ela é uma máquina de Mealy.

 

 Exemplo 5.3 O seguinte circuito é uma máquina de Mealy



7.

pois a saída $y = G(q_n, x)$ é uma função do estado corrente q_n e da entrada

A única diferença entre os dois modelos reside na forma como as saídas são geradas. A mudança de estados em ambos os modelos pode ser expressa através da expressão

$$q^* = F(q, \text{entradas}).$$


Na prática, muitas máquinas podem ser classificadas como máquinas de Mealy, porque elas possuem uma ou mais saídas do tipo Mealy. Entretanto, muitas destas máquinas também possuem uma ou mais saídas do tipo Moore que dependem somente dos estados correntes.

Nos projetos de máquinas de alto desempenho, é comum assegurar que as saídas sejam disponíveis o mais cedo possível e que elas sejam mantidas durante um período do relógio. Uma forma de conseguir isso é codificar nas variáveis de estado as saídas (*output-coded state assignment*), resultando em máquinas de Moore com as saídas $Z(t)$ mltas.

5.2 Diagrama de Estados

Vimos no capítulo anterior que com uso de tabelas de estados, de tabelas de transições e/ou de tabelas de saídas, podemos descrever as relações entre entradas, estados correntes, saídas e próximos estados. Uma outra ferramenta gráfica bastante utilizada para representar estas relações são os diagramas de estado. Um **diagrama de estados**, também conhecido como **diagrama de transições**, é um grafo orientado, onde cada estado da máquina corresponde a um nó. De cada nó emanam p arcos orientados, correspondendo às transições de estados causadas pela ocorrência da entrada. Cada arco orientado é rotulado com a entrada que determina aquela transição e com a saída gerada.

 Exemplo 5.4 Da tabela do exemplo 5.5 consegue-se construir facilmente um diagrama de estados



Vale, porém, ressaltar que, embora seja mais intuitiva uma representação por diagrama de estados, ela é mais sujeita a erros:

- uma tabela de estados lista de forma exaustiva todas as possíveis combinações de estados e entradas. Nenhuma ambiguidade pode ocorrer.
- um diagrama de estados contém um conjunto de arcos e a cada arco é associada uma expressão de transição de estados em função das entradas e do estado corrente. Muitas vezes, é difícil garantir que uma dada expressão (um arco) cubra todas as possíveis combinações de entrada.

O diagrama de estado de uma máquina de Moore pode ser mais simples do que o de uma máquina de Mealy. Com um certo abuso de notação, podemos colocar o valor da saída correspondente a cada estado dentro do nó de estado, uma vez que ela é apenas expressa em função dos estados. Note, entretanto, que a tal saída é preservada na transição de um estado para o outro (ao longo do arco no diagrama de estado).

Ressaltamos ainda que através de manipulações apropriadas, pode-se montar um modelo de máquina no outro. Por exemplo, podemos colocar na saída de uma máquina de Mealy um conjunto de *flip-flops* para armazenar as saídas e considerar o conteúdo destes *flip-flops* como variáveis de estado.

5.3 Um Procedimento para Análise das Máquinas de Estado Síncronas

Para analisar um circuito sequencial síncrono podemos utilizar o seguinte procedimento:


1. Determinar as equações de excitação de cada *flip-flop*.

2. Substituir as equações de excitação pelas equações características de cada *flip-flop* para obter **equações de transição**. Como já vimos no capítulo anterior, as equações características dos principais *latches* e *flip-flops* são

Tipos	Equações Características
<i>Latch</i> SR	$q^* = s + r' \cdot q$
<i>Latch</i> D	$q^* = d$
<i>Flip-Flop</i> D	$q^* = d$
<i>Flip-Flop</i> D com <i>enable</i> e	$q^* = e \cdot d + e'q$
<i>Flip-Flop</i> SR sensível a pulso	$q^* = s + r'q$
<i>Flip-Flop</i> JK sensível a pulso	$q^* = j \cdot q' + k' \cdot q$
<i>Flip-Flop</i> JK sensível a borda	$q^* = j \cdot q' + k' \cdot q$
<i>Flip-Flop</i> T	$q^* = q'$
<i>Flip-Flop</i> T com <i>enable</i> e	$q^* = e \cdot q' + e'q$

3. Usar as equações de transição para construir a **tabela de transição**.
4. Determinar as **equações de saída** em função dos estados correntes e entradas.
5. Adicionar as saídas na tabela de transição para cada estado (máquina de Moore) ou para cada combinação de entradas/estado (máquina de Mealy) para estender a tabela de transições para **tabela de transições e saídas**.
6. Atribuir a cada combinação de variáveis de estado um estado para obter **tabela de estados/saídas**.
7. (Opcional) Desenhar o diagrama de estados correspondente à tabela de estados/saídas.

 Exemplo 5.5 Vamos analisar o seguinte circuito



1. Equações de excitação: $d_2 = q_0'$, $d_1 = q_2$ e $d_0 = q_1$.

- Equações de transição: $q_2^* = q_0$, $q_1^* = q_2$ e $q_0^* = q_1$, sendo a equação característica dos flip-flops D $q^* = d$.
- A partir destas equações constrói-se a tabela de transições

$q_2q_1q_0$	$q_2^*q_1^*q_0^*$
000	100
001	000
010	101
011	001
100	110
101	010
110	111
111	011
	$q_2^*q_1^*q_0^*$

- Equações de saída: Como não há saída, pode-se omitir este passo.
- Atualização da tabela de transições/saídas: Como não há saída, não há atualização.
- Podemos, por exemplo, atribuir a cada estado uma identificação S_i

Estado	
S_0	S_4
S_1	S_0
S_2	S_3
S_3	S_1
S_4	S_6
S_5	S_2
S_6	S_7
S_7	S_5
	Próximo estado

- (Opcional) A partir da tabela de estados é fácil desenharmos o diagrama de estados correspondente.

5.4 Um Procedimento para Síntese de Máquinas de Estado Síncronas

Algumas vezes, podemos implementar um dispositivo digital com uso de *flip-flops* de forma bastante intuitiva. Quando se trata de um sistema com um número grande de estados e a relação entre estes estados não ser trivialmente perceptível, deve-se adotar uma metodologia de projeto para evitar erros.

Um procedimento para síntese de um circuito sequencial é exatamente o inverso do procedimento de análise que vimos, começando com a especificação dos estados relevantes e as transições entre estes estados:

- Construir a **tabela de estado/saídas** a partir da especificação funcional do problema.
- (Opcional) **Minimizar** o número de estados na tabela de estado.
- Definir as **variáveis de estado** e assinalar a cada estado da tabela de estados uma combinação das variáveis de estado.
- Substituir os estados da tabela de estados/saídas pelas combinações das variáveis de estado para criar uma **tabela de transições**. Com isso, tem-se as mudanças que devem ocorrer em cada elemento de memória.
- Escolher os tipos de flip-flops** (p. ex., D ou JK) a serem utilizados na implementação.
- Construir para cada *flip-flop* uma **tabela de excitação** em função dos estados correntes e das entradas, lembrando que


q^*	q	D	J	K	T
0	0	0	0	X	0
0	1	1	1	X	1
1	0	0	X	1	1
1	1	1	X	0	0
- Derivar a partir de cada tabela de excitação a equação (booleana) de excitação requerida para o pino de entrada do *flip-flop* correspondente.
- Derivar a partir da tabela de transições/saídas a equação de saída.

9. Esboçar o diagrama lógico do circuito a partir das equações de excitação e de saída, lembrando que todos os elementos de memória recebem o mesmo sinal de relógio.

Exemplo 5.6 Projete um detector de sequência de 3 zeros consecutivos sem sobreposição.

Primeiro, veremos a realização deste detector como uma máquina de Moore, ou seja, a saída y (muda-se os 3 zeros foram detectados ou não) depende somente dos estados:

 1. Tabela de estado/saídas: Note que quando a sequência é detectada, a saída passa para 1; do contrário, ela permanece em 0.



Estado	x		Saída
	0	1	
S_1 (0 zero)	S_1	S_2	0
S_2 (1 zero)	S_1	S_3	0
S_3 (2 zeros)	S_1	S_4	0
S_4 (3 zeros)	S_1	S_2	1

Próximo estado

2. Definir as variáveis de estado: São quatro estados (S_1 , S_2 , S_3 e S_4), portanto precisamos de 2 variáveis q_1q_0 .
3. Tabela de transições/saídas: Atribuímos arbitrariamente os valores 00, 01, 11 e 10, que q_1q_0 podem assumir aos estados S_1 , S_2 , S_3 e S_4 , respectivamente.

q_1q_0	x	z
00	0	1
00	0	0
01	0	1
01	0	0
11	0	0
10	0	1

$q_1^*q_0^*$

4. Escolher os tipos de flip-flops: dois flip-flops tipo D.

5. Tabelas de excitações:

q_1q_0	x	q_1q_0	x
00	0	0	1
00	0	0	0
01	0	0	1
01	0	1	0
11	0	1	0
10	0	1	1


6. Equações de excitação de cada flip-flop:

- $d_1 = x \cdot q_0$
- $d_0 = x \cdot q_1 + x \cdot q_0$

7. Equação de saída: $z = q_1 \cdot q_0$


q_1q_0	x
00	1
00	0
01	0
11	0
10	1

 8. Esboçar o diagrama lógico do circuito a partir das equações de excitação e de saída, lembrando que todos os elementos de memória recebem o mesmo sinal de relógio.



Segunda, veremos a realização deste detector como uma máquina de Mealy, ou seja, a saída y depende dos estados e da entrada:

 1. Tabela de estado/saídas: Note que, como antes, quando a sequência é detectada, a saída passa para 1; do contrário, ela permanece em 0. Observe ainda que, sendo a saída uma função das entradas, podemos economizar um estado: assim que um 1 for detectado com a máquina no estado de 2 zeros consecutivos, 1 é gerado na saída!



Estado	0	1
S1 (0 zeros)	S1,0	S2,0
S2 (1 zero)	S1,0	S3,0
S3 (2 zeros)	S1,0	S1,1

Próximo estado, Saída

2. Definir as **variáveis de estado**: São três estados (S1, S2 e S3), portanto precisamos de 2 variáveis q1q0.
3. Tabela de transições/saídas: Atribuímos arbitrariamente os valores 00, 01 e 11, que q1q0 podem assumir, aos estados S1, S2 e S3, respectivamente. A combinação binária 10 é irrelevante.

q1q0	0	1
00	00,0	01,0
01	00,0	11,0
11	00,0	00,1
10	X	X

q1*q0*, z

4. Escolher os tipos de flip-flops: dois flip-flops tipo D.

5. Tabelas de excitação:

q1q0	x	q1q0	x
00	0 1	00	0 1
01	0 0	01	0 1
11	0 1	11	0 1
10	0 0	10	0 0
X	X	X	X


6. Equações de excitação de cada flip-flop:

- $d_1 = x \cdot q_1' \cdot q_0$
- $d_0 = x \cdot q_1'$

7. Equação de saída: $z = x \cdot q_1$

q1q0	x
00	0
01	0
11	1
10	X

 
8. Esboçar o diagrama lógico do circuito a partir das equações de excitação e de saída, lembrando que todos os elementos de memória recebem o mesmo sinal de relógio.



5.5 Redução de Estados

Durante o projeto conceitual de um circuito, quando a sua descrição funcional é transformada num diagrama de estados ou numa tabela de estados, é comum a ocorrência de estados redundantes. Entende-se por **estados redundantes** ou **estados K-equivalentes** os estados que tem para toda possível sequência de K entradas a mesma sequência de saídas.

 Exemplo 5.7 Projete um circuito que realize o seguinte diagrama de estado:



ou em termos de tabela de estado,

q_1q_0	Após 1 pulso
00	01,0
01	10,1
10	11,0
11	00,1

$q_1^*q_0^*,z$

Observe que, independentemente da entrada x , os estados $01,11 \in A$ produzem a mesma saída, $z=1$, enquanto os estados $00,10 \in B$ geram a saída $z=0$. Em outras palavras, se a saída for 1, podemos afirmar que o estado corrente do circuito é 00 ou 11 e se for 0, o estado corrente é 00 ou 10. Dizemos, então, que os estados $01,11 \in A$ e $00,10$ são equivalentes em relação à saída ou **1-equivalentes**.

Vamos ver agora o comportamento do circuito para uma sequência de duas entradas.

q_1q_0	Após 2 pulsos
00	01
01	10
10	01
11	10

2 Saídas

Novamente os estados $01,11 \in A$ possuem a mesma sequência de saídas, 01 , e os estados $00,10 \in B$ a mesma sequência 10 . Dizemos, então, que $01,11$ e $00,10$ são **2-equivalentes**.

E para uma sequência de três entradas.

q_1q_0	Após 3 pulsos
00	010
01	101
10	010
11	101

3 Saídas

Pela tabela é fácil ver que $01,11$ e $00,10$ são **3-equivalentes**.

Um outra maneira de dizer que dois estados S_i e S_j são equivalentes é quando para qualquer entrada I_p ,

1. suas saídas são equivalentes (1-equivalente), e
2. transições para os próximos estados são equivalentes (para uma mesma entrada resulte-se um estado que pertence à mesma partição à qual o estado corrente pertence).

A remoção de estados redundantes é importante por várias razões:

Custo: vimos que o número de elementos de memória está diretamente relacionado com o número de estados.

Complexidade: maior o número de estados, maior o número de portas lógicas associadas para controlar a mudança de estado de cada elemento de memória.

Análise: a maioria das rotinas de auxílio à depuração e ao diagnóstico presume que não haja redundância no circuito em análise.

Basicamente, existem três técnicas para determinar os estados equivalentes:

1. por inspeção
2. por partição, e
3. por tabelas de implicação.

Detalharemos as duas primeiras técnicas nas próximas seções.

5.5.1 Por Inspeção


É a mais intuitiva e propensa a erros. Ela consiste simplesmente em analisar a tabela de estados para todas as possíveis combinações de entradas e eliminar as linhas dos estados redundantes. No exemplo 5.7 podemos, por exemplo, eliminar as linhas que correspondem, respectivamente, a 01 e 10.

5.5.2 Por Partição

Entende-se como **partição de equivalência** a definição de um conjunto de classes de equivalência, tal que estados em uma mesma classe tenham o mesmo comportamento para todas as possíveis combinações de entradas.

A técnica por partição envolve a determinação sucessiva de classes de equivalência de estados P_k , $K = 1, 2, 3, \dots, l$, tal que os estados contidos em P_k são K -equivalentes. O procedimento encerra quando $P_l = P_{l+1}$ e dizemos que P_l é uma **partição de equivalência**.

 Exemplo 5.8 Seja o seguinte diagrama de estados que descreve a máquina de Mealy para um detector de 3 zeros consecutivos



vamos reduzir os estados desta máquina com uso da técnica de partição. Transcrevendo o diagrama de estados na seguinte tabela de estados:

q_1q_0	0	1
A	B,0	A,0
B	C,0	A,0
C	A,1	D,0
D	B,0	A,0


Próximo estado, z

1. Partição do tipo 1 (P_1): por saída de cada estado corrente conclui-se que podemos particionar os estados em dois conjuntos equivalentes A, B, D e C .

2. Partição do tipo 2 (P_2): numa partição do tipo P_k deve-se garantir que cada conjunto de equivalência só contém os estados cujos próximos estados, para uma dada entrada, pertencem aos mesmos conjuntos de equivalência da partição do tipo P_{k-1} . Os estados A e D satisfazem esta condição. Note, porém, que para a entrada $x=1$, o próximo estado de B é C que não pertence ao mesmo conjunto da partição P_1 , então o conjunto A, B, D é dividido em dois conjuntos A, D e B .

 3. Partição do tipo 3 (P_3): é fácil ver que para todas as possíveis entradas, $x = 0$ ou $x = 1$, os próximos estados dos estados de cada conjunto da partição P_2 caem no(s) mesmo(s) conjunto(s). Portanto, $P_3 = P_2$. Consequentemente, $P_k = P_2$, $\forall K > 2$ e P_2 é a partição de equivalência da máquina.

Assim, pode-se reduzir a máquina numa máquina de três estados segundo o esquema




E, a partir deste diagrama “aminizado”, pode-se utilizar o procedimento de síntese para implementar um circuito que o realiza.

Podemos ainda sintetizar, em forma tabular, os três passos de partição acima

Est.	Entradas	Saída	Próx. est.	Part. 1	Part. 2	Part. 3
A	0,1	0,0	A,B	1	1	1
B	0,1	0,0	A,C	1	3	3
C	0,1	1,0	A,D	2	2	2
D	0,1	0,0	B,A	1	1	1

 Exemplo 5.9 Seja o seguinte diagrama de estados que descreve a máquina de Mealy para um detector da sequência 101




que corresponde à seguinte tabela de estados

q1q0	x	
	0	1
A	A,0	B,0
B	C,0	B,0
C	A,0	D,1
D	C,0	B,0

Próximo estado, z

 1. Partição do tipo 1 (P_1): A,B,D e C.
2. Partição do tipo 2 (P_2): A, B,D e C.
3. Partição do tipo 3 (P_3): $P_3 = P_2$. Portanto, P_2 é a partição de equi-valência.

Assim, pode-se reduzir a máquina numa máquina de três estados segundo o esquema



E, a partir deste diagrama “dinamizado”, pode-se utilizar o procedimento de síntese para implementar um circuito que o realiza.