

Exercício

- Projete um processador dedicado que gera em sua saída os n primeiros elementos da sequência de Fibonacci.

- Sequência de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 1, & n = 1 \\ a_{n-1} + a_{n-2}, & \text{alhores} \end{cases}$$

```
int x1, x2, temp, count, n;
while(1){
    while(!go_i);
    x1 = 1;
    x2 = 1;
    n = n_i;
    count = 0;
    while(count < n){
        if(count != 0 && count != 1){
            temp = x1;
            x1 = x2;
            x2 = x1 + temp;
        }
        fib_o = x2;
        count ++;
    }
}
```


Projeto de Processadores Dedicados

Atribuição de valor a uma variável




```
int x1, x2, temp, count, n;  
while(1){  
  while(!go_i);  
  x1 = 1;  
  x2 = 1;  
  n = n_i;  
  count = 0;  
  while(count < n){  
    if(count != 0 && count != 1){  
      temp = x1;  
      x1 = x2;  
      x2 = x1 + temp;  
    }  
    fib_o = x2;  
    count ++;  
  }  
}
```



Laço de repetição

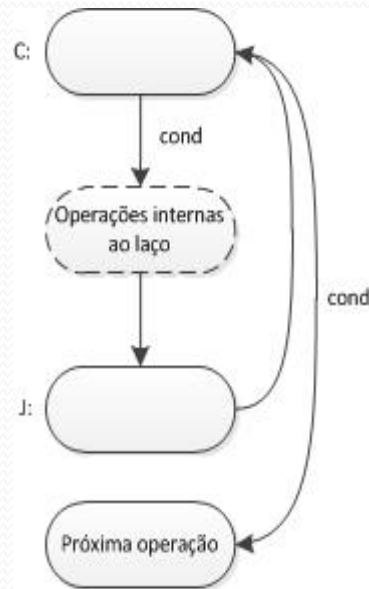

Desvio condicional

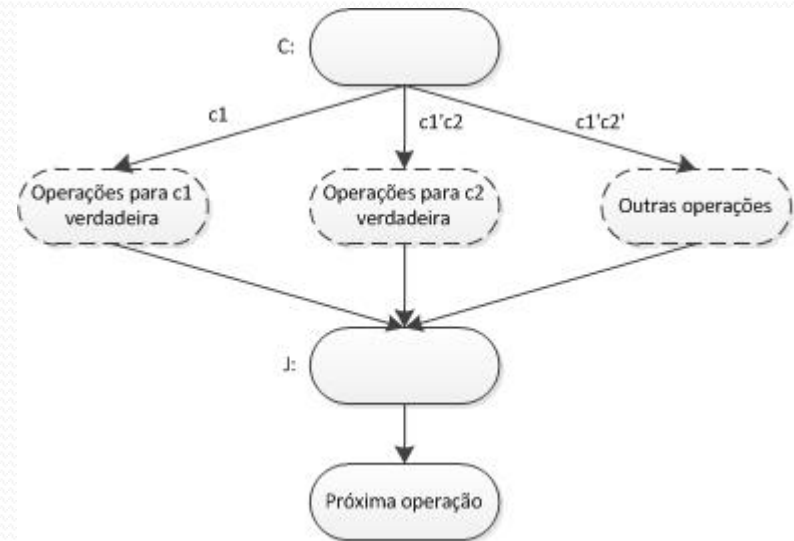


FSMD

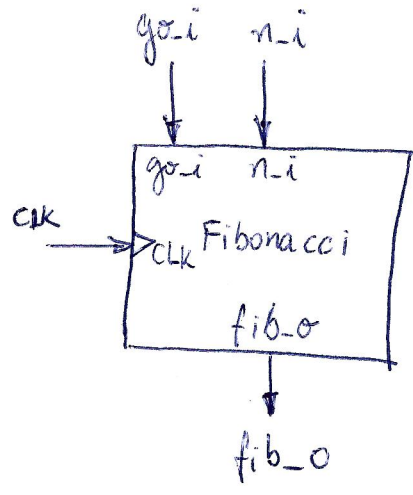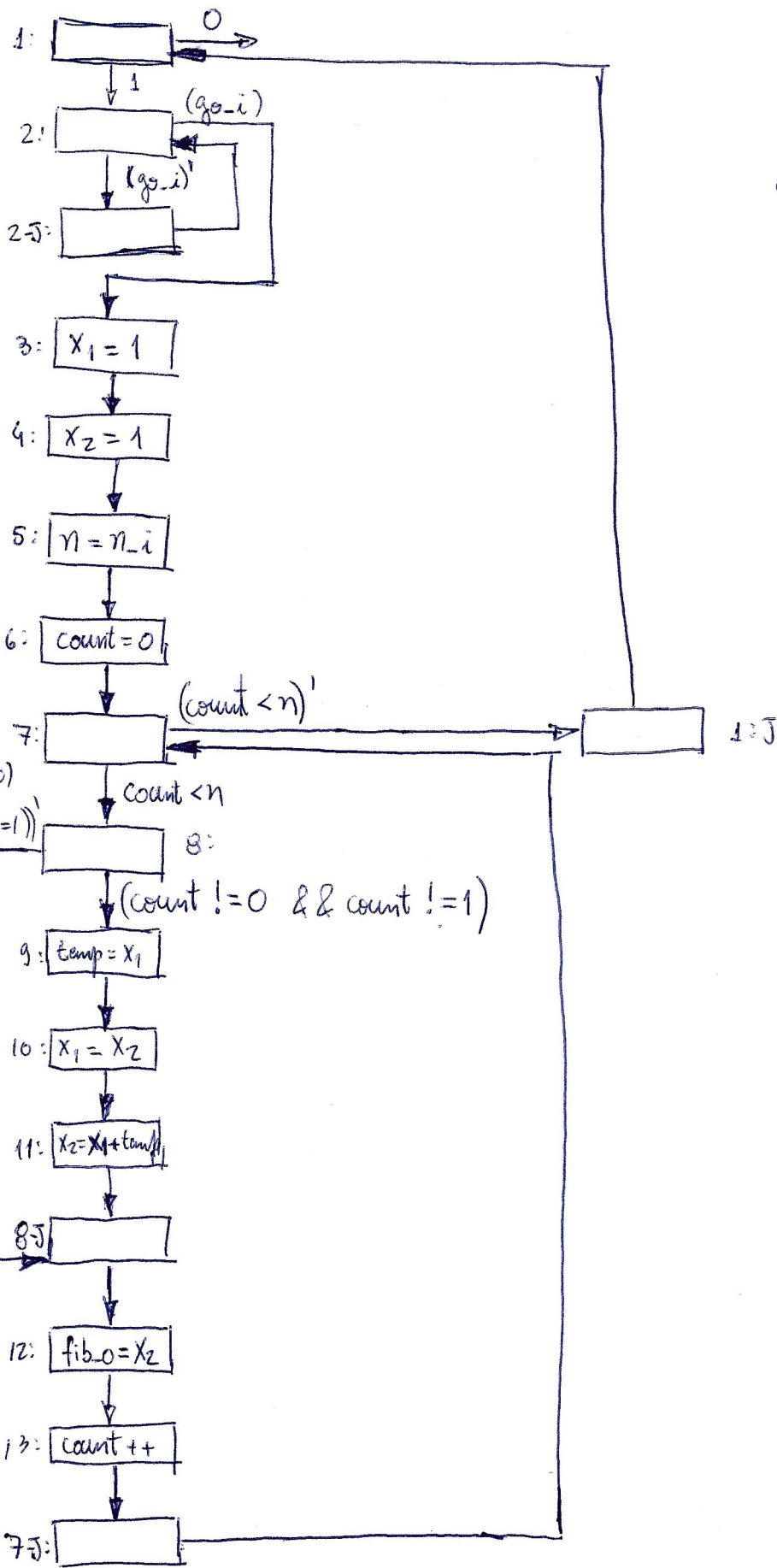


Data path:

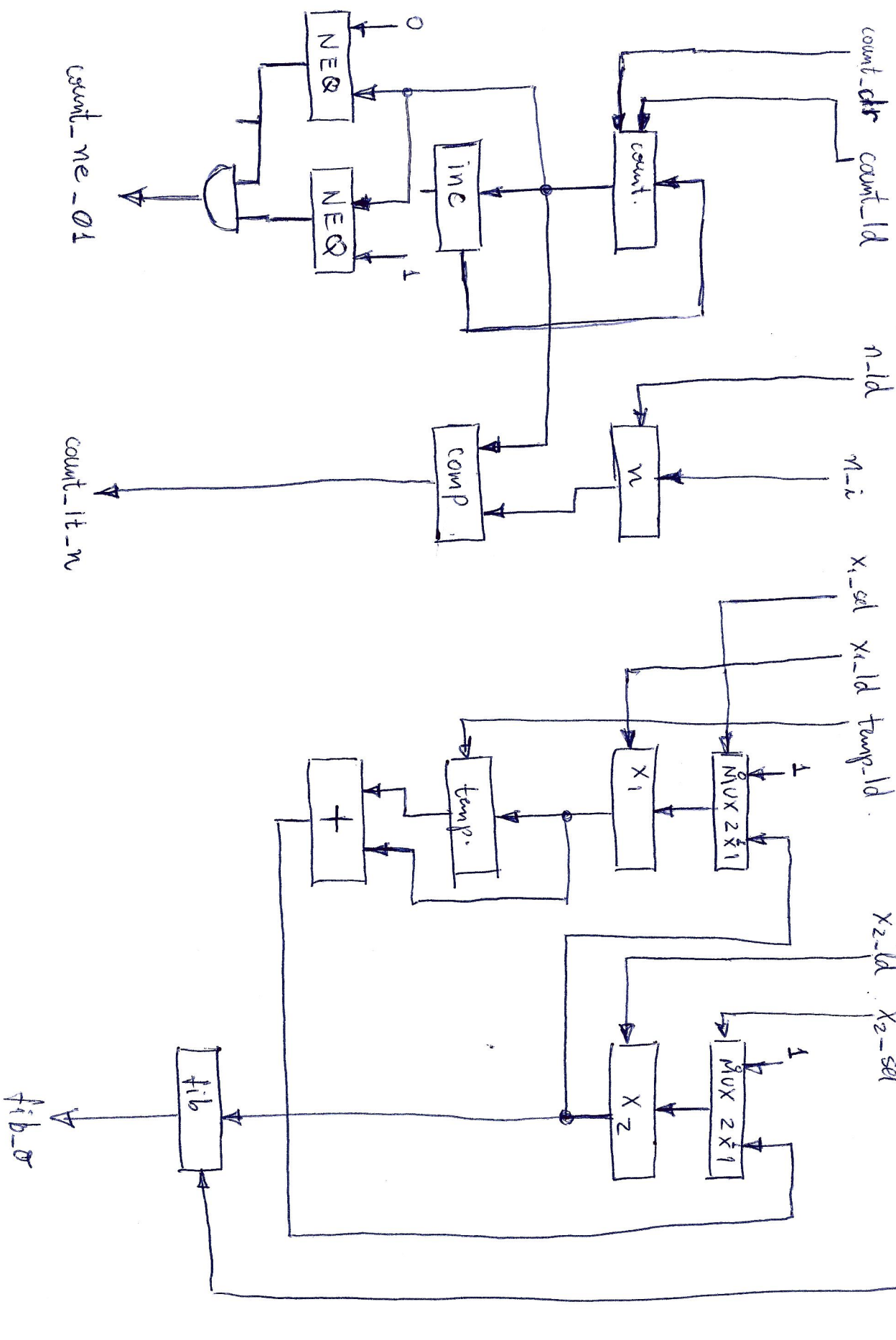
variables: X_1, X_2, n , count, temp, fib
 operations: add, increment, 3x comparator, 3x comparator




FSM

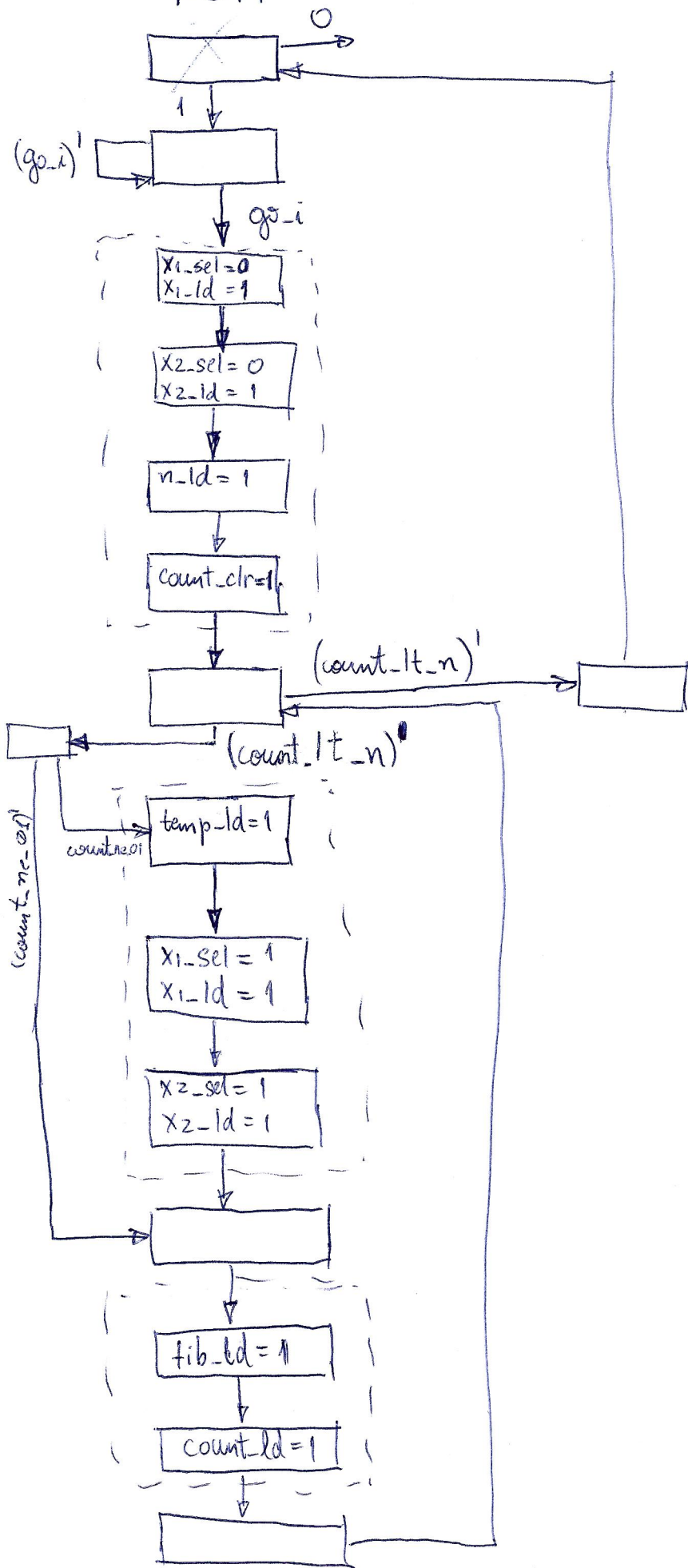

FSM simplificada

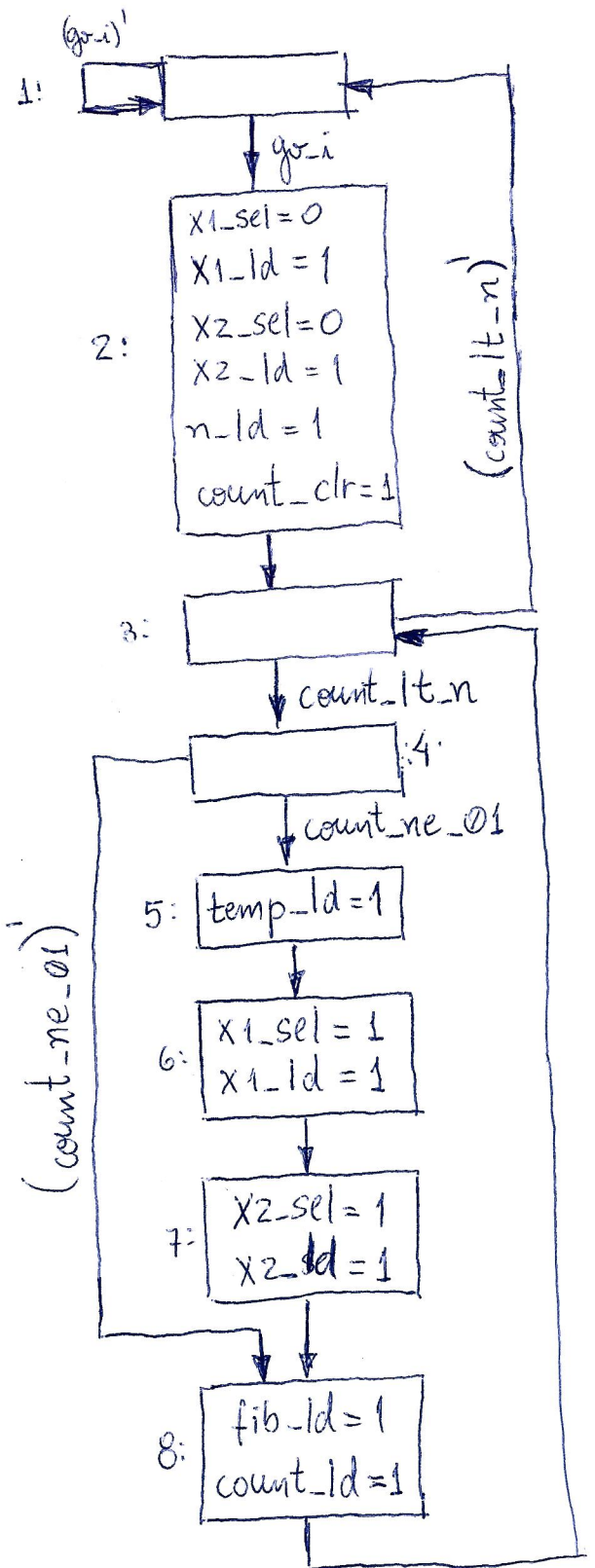

Controlador

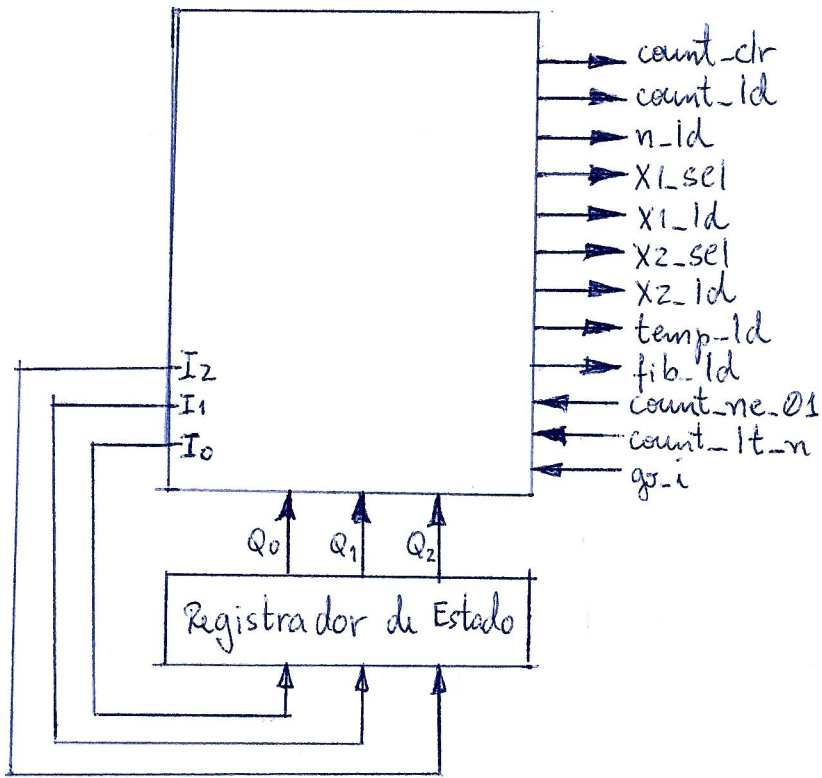

Projeto de Processadores Dedicados

count_ne_01	count_lt_n	go_i	Q2	Q1	Q0	I2	I1	I0	count_clr	count_ld	n_ld	x1_sel	x1_ld	x2_sel	x2_ld	temp_ld	fib_ld
*	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0
*	*	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	X	0	X	0	0	0
*	*	*	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
*	0	*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0
*	1	*	0	1	0	0	1	1	0	0	0	X	0	X	0	0	0
0	*	*	0	1	1	1	1	1	0	0	0	X	0	X	0	0	0
1	*	*	0	1	1	1	0	0	0	0	0	X	0	X	0	0	0
*	*	*	1	0	0	1	0	1	0	0	0	X	0	X	0	1	0
*	*	*	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	X	0	0	0
*	*	*	1	1	0	1	1	1	0	0	0	X	0	1	1	0	0
*	*	*	1	1	1	0	1	0	0	1	0	X	0	X	0	0	1